

Université Mohammed V
Faculté des Sciences
Département de Mathématiques et Informatique
Filière : SMI

Algèbre binaire et Circuits logiques
(2007-2008)

Prof. Abdelhakim El Imrani

Plan

1. Algèbre de Boole
2. Circuits logiques
3. Circuits combinatoires
4. Circuits séquentiels

Algèbre de Boole

George Boole (1815-1864) est un mathématicien autodidacte anglais qui voulait faire un lien entre la logique (étude de la validité du raisonnement) et la représentation symbolique utilisée en mathématique.

Il a écrit deux ouvrages sur le sujet :

- *Mathematical Analysis of Logic (1847)*
- *An Investigation of the Laws of Thought (1854)*

Ces travaux n'ont pas connu d'intérêt particulier auprès de la communauté mathématique et scientifique de son époque, mis à part chez les logiciens


Algèbre de Boole

- C'est 70 ans plus tard que les travaux de Boole gagnent l'intérêt de tous, lorsque Claude Shannon fait le lien entre l'algèbre de Boole et la conception des circuits.
- Claude Shannon montre que l'algèbre de Boole peut-être utilisée pour **optimiser** les circuits. Cette nouvelle avenue de recherche va ouvrir la voie à l'ère numérique.

→ « En utilisant **l'algèbre de Boole** avec le **système binaire**, on peut concevoir des **circuits** capables d'effectuer des **opérations arithmétiques et logiques**
- Boole repose sur des axiomes, des postulats et des théorèmes qu'il faut connaître par cœur !

Algèbre de Boole

 Propositions vraie ou fausses → Algèbre de Boole et opérateurs sur ces préposition



- Systèmes binaires: Vrai=1, Faux=0
- C'est le cas des systèmes numériques (circuits logiques)

- L'ordinateur est constitué de circuits logiques
- Élément de base est le transistor, deux états: Bloqué=0, Conducteur=1.

Transistor → Porte logique → Circuit logique
→ Unité d'un système informatique

Algèbre binaire

Définitions:

- **États logiques** : 0 et 1, Vrai et Faux
- **Variable logique** : Symbole pouvant prendre comme valeur des états logiques (A, b, c, ...)
- **Opérateurs logiques**: Or, And, Not, ...
- **Fonction logique** : Expression de variables et d'opérateurs logiques. ($f = \text{not}(a) \text{ or } (b \text{ OR } c \text{ and } d)$)

Éléments de base

- **Variables d'entrée**

- Les variables d'entrée sont celles sur lesquelles on peut agir directement. Ce sont des variables logiques indépendantes.

- **Variable de sortie**

- Variable contenant l'état de la fonction après l'évaluation des opérateurs logiques sur les variables d'entrée.

- **Simplification d'une fonction logique**

- Trouver la représentation (l'écriture) la plus simple de la fonction réalisée: **Algèbre de Boole**

Algèbre de Boole sur $[0,1]$ = algèbre binaire

Structure d'algèbre de boole

- 2 lois de composition interne (Or, And)
- 1 application unaire (Not)

2 Lois de Composition Interne : ET, OU

Somme (OU, Réunion) $s = a + b = a \text{ or } b$

Produit (ET, intersection) $s = a \cdot b = ab = a \text{ and } b$

Nb: $a+b$ se lit « a OU b » pas « a PLUS b »

Application unaire :

Not (complémentation, inversion) $s = \bar{a} = \text{not}(a)$
NB: \bar{a} se lit « a barre » ou « non a »

Fonctions logiques

Fonction logique à n variables $f(a,b,c,d,\dots,n)$

$$[0,1]^n \longrightarrow [0,1]$$

- Une fonction logique ne peut prendre que deux valeurs (0, 1)
- Les cas possibles forment un ensemble fini ($\text{card} = 2^n$)

La table de fonction logique = table de vérité

Définition : (a, b, c, \dots, n) = vecteur d'entrée

Table de vérité

- **Table de vérité:** Enumération ligne par ligne des valeurs prises par f en fonction des valeurs de ses paramètres.

Or

$$s = a + b$$

S est vrai si a OU b est vrai.

a	b	s
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

And

$$s = a \cdot b$$

S est vrai si a ET b sont vrais.

a	b	s
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Not

$$s = \bar{a}$$

S est vrai si a est faux

a	s
0	1
1	0

Notes sur les tables de vérité

$f(a, c, d, \dots, n)$ fonction logique à N entrées sera représentée par :

- une table à 2^N lignes

a	b	c	$f(a,b,c)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Propriétés

- **Commutativité**
- $a+b = b+a$
- $a.b = b.a$
- **Associativité**
- $a+(b+c) = (a+b)+c$
- $a.(b.c) = (a.b).c$
- **Distributivité**
- $a.(b+c) = a.b+a.c$
- $a+(b.c) = (a+b).(a+c)$
- **Idempotence**
- $a+a = a$
- $a.a = a$
- **Absorption**
- $a+a.b = a$
- $a.(a+b) = a$

Démonstration distributivité

			$a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$					
a	b	c	$b+c$		$a \cdot (b+c)$	$a \cdot b$	$a \cdot c$	$a \cdot b + a \cdot c$
			b	c				
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1

Propriétés (2)

• Élément neutre

- $a+0 = a$
- $a \cdot 1 = a$

• Élément absorbant

- $a+1 = 1$
- $a \cdot 0 = 0$

• Inverse

- $a+\bar{a} = 1$
- $a \cdot \bar{a} = 0$

• Théorème de DE Morgan

- $\overline{a+b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$
- $\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$

Équations logiques

On exprime $f(a, b, c, \dots)$ par une expression en a, b, c, \dots et des opérateurs logiques.

Exemple: $f = \bar{a} + b.c.(\bar{d} + e)$

Principe de dualité: Une expression reste vraie si on interverti les 1 par des 0 et les ET par des OU

Exemple: si $a+b=1$ alors $\bar{a}.\bar{b}=0$

Je suis riche si je suis bien payé et que je ne dépense pas tout mon argent = Je suis pauvre si je ne suis pas bien payé ou que je dépense tout mon argent

Les opérateurs NAND, NOR

a	b	s
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$s = \overline{a.b}$$

S est vrai si a OU b est faux.

NAND (No-AND)

a	b	s
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$s = \overline{a+b}$$

S est vrai si ni a, ni b ne sont vrais.

NOR (No-OR ou NI)

L'opérateur : XOR

a	b	s
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$s = a \oplus b = \bar{a} \cdot b + a \cdot \bar{b}$$

S est vrai si a OU b
est vrai mais pas les deux.

XOR (Ou-Exclusif) vaut 1 si a est différent de b
Opérateur de différence (disjonction)

Propriétés du XOR

XOR est associatif $s = a \oplus b \oplus c \oplus \dots \dots n$
vaut 1 si le nombre de variable à 1 est impaire.

$$s = \overline{a \oplus b} = \bar{a} \oplus b = a \oplus \bar{b} = a \text{ XNOR } b$$

$$\text{XNOR} = \overline{\text{XOR}}$$
 vaut 1 si $a = b$

$$a \oplus 1 = \bar{a} \quad a \oplus 0 = a$$

Propriétés

$$a \oplus c = b \oplus c \Leftrightarrow a = b$$

$$a \oplus x = b \Leftrightarrow x = a \oplus b$$

Écriture des équations logiques

Définitions: Apparition d'une variable = **Lettre**
Produit de variables sous forme simple ou complémentées = **Monôme**
Somme de monômes = **Polynôme**

$$\begin{aligned} z &= a + \overline{b.c.(d + e)} && \text{Expression algébrique} \\ &= a + \overline{b} + \overline{c} + \overline{(d + e)} && \text{Développement} \\ &= a + \overline{b} + \overline{c} + \overline{d} \cdot \overline{e} && \text{Polynôme de 4 monômes} \\ &&& \text{de 1 et 2 lettres} \end{aligned}$$

Fonctions logiques et formes canoniques

f fonction logique de n variables

- On appelle «**minterme**» de n variables, l'un des produits de ces variables ou de leurs complémentaires.
- On appelle «**maxterme**» de n variables, l'une des sommes de ces variables ou de leurs complémentaires.

exemple $n = 4$ variables $\{a, b, c, d\}$

$m = a \cdot b \cdot c \cdot d$ est un minterme

$m = \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot c \cdot d$ est un autre minterme

$m = a \cdot \overline{b} \cdot c$ n'est pas un minterme

$M = a + b + c + d$ est un maxterme

$M = \overline{a} + \overline{b} + c + d$ est un autre maxterme

$M = a + \overline{b} + c$ n'est pas un maxterme

Formes canoniques

Une fonction est sous **forme canonique** (ou **normale**) si chaque terme contient toutes les variables. L'écriture sous forme canonique est unique.

Exemples :

$$f(x, y, z) = x \cdot y \cdot z + \overline{x} \cdot \overline{y} \cdot z + \overline{x} \cdot y \cdot \overline{z}$$



Première forme canonique ou forme normale disjonctive

$$f(x, y, z) = (x + \overline{y} + z) \cdot (\overline{x} + y + \overline{z})$$



Deuxième forme canonique ou forme normale conjonctive

Formes canoniques

Si la fonction n'est pas sous forme normale

i.e. une des variables (au moins) ne figure pas dans un des termes
→ La fonction est sous une forme simplifiée

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= xyz + \overline{x} \overline{y} \overline{z} + xy \overline{z} && \text{Première forme canonique} \\ &= xy(z + \overline{z}) + \overline{x} y \overline{z} && \text{Forme simplifiée} \\ &= y(x + \overline{x}z) && \text{Forme simplifiée} \\ &= y(x + \overline{z}) && \text{Forme simplifiée} \end{aligned}$$

Formes canoniques: Choix

Première forme canonique = expression des 1 de la fonction

Deuxième forme canonique = expression des 0 de la fonction

Les deux formes canoniques sont équivalentes

On choisit celle qui donne le résultat le plus simple
peu de 0 => deuxième forme / peu de 1 => première forme

Simplification des fonctions

Objectif : Fabriquer un système

- à moindre coût
- rapide
- fiable
- peu consommateur

Méthodes : Algébriques
Graphiques
Programmables

Résultat : on cherche la forme minimale d'une fonction
nombre minimal de monômes/nombre minimal de lettre par monôme

Possibilité de plusieurs formes minimales: formes équivalentes

Simplification algébrique

Applications des principes et propriétés de l'algèbre de Boole

Identités remarquables :

$$\begin{array}{ll} 1 \quad a.b + \bar{a}.b = b & (a+b).(\bar{a}+b) = b \\ 2 \quad a + a.b = a & a.(a+b) = a \\ 3 \quad a + \bar{a}.b = a+b & a.(\bar{a}+b) = a.b \end{array}$$

Démonstrations : 1 et 2 trivial

$$3 : a + \bar{a}.b = \underbrace{a.a + a.b}_{a} + \underbrace{\bar{a}.\bar{a} + \bar{a}.b}_{0} = (a + \bar{a}).(a + b) = a + b$$

Simplification algébrique

Règles de simplification :

(Mintermes adjacents = 1 seule variable qui change)

- 1 : Deux mintermes adjacents \rightarrow Il reste l'intersection commune
1' : Deux maxtermes adjacents \rightarrow Il reste la réunion commune

$$a.b.c + a.b.\bar{c} = a.b.(c + \bar{c}) = a.b$$

$$(a + b + c).(a + b + \bar{c}) = (a + b)(c + \bar{c}) = a + b$$

2: On peut ajouter un terme déjà existant à une expression logique.
 \rightarrow pas de coefficient en algèbre de Boole.

3: On ne change pas le résultat en multipliant l'un des termes par 1 ou en ajoutant 0.

Méthode algébrique toujours possible mais démarche intuitive qui dépend de l'habileté et de l'expérience.

Exercice 1

Remplissez la table de vérité suivante pour prouver le théorème de DeMorgan :

x	y	xy	\overline{xy}	\overline{x}	\overline{y}	$\overline{x} + \overline{y}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

Exercice 2

Considérons la fonction F définie par la table de vérité suivante :

x	y	z	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Mintermes

$$F = \overline{x} \ y \ z + x \ \overline{y} \ z + x \ y \ \overline{z} + x \ y \ z$$

$$\begin{aligned} F &= \overline{x} \ y \ z + x \ \overline{y} \ z + x \ y \ \overline{z} + x \ y \ z \\ &= (\overline{x} \ y \ z + x \ y \ z) + (x \ \overline{y} \ z + x \ y \ z) + (x \ y \ \overline{z} + x \ y \ z) \\ &= y \ z (\overline{x} + x) + x \ z (\overline{y} + y) + x \ y (\overline{z} + z) \\ &= x \ y + y \ z + z \ x \end{aligned}$$

Exercice 3

- On désire concevoir un circuit qui permet de gérer les notes des examens, on donne: Examen final (45 %), Examen Partiel (35 %), TPs (20 %).
- Un étudiant est admis s'il dispose d'un pourcentage $\geq 55\%$.
 - Exemple: Final=11, Partiel=8, Tps=10 $\rightarrow F=1, P=0, T=1 \Rightarrow$ Pourcentage = 65 % $\rightarrow R=1$ (étudiant admis).
- Donner la table de vérité.
- Donner la fonction logique correspondante. Simplifier la fonction obtenue.

Simplification graphique: Karnaugh

- La méthode de Karnaugh permet de visualiser une fonction et d'en tirer naturellement une écriture simplifiée.
- L'élément de base de cette méthode est la table de Karnaugh qui représente toutes les combinaisons d'états possibles pour un nombre de variables donné.
- La table de Karnaugh est un outil graphique qui permet de simplifier de manière méthodique des expressions booléennes.
- La construction des tables de Karnaugh exploite le codage de l'information et la notion d'adjacence

Karnaugh – simplification graphique

Principe:

Mettre en évidence sur un graphique les mintermes (ou maxtermes) adjacents. Transformer les adjacences logiques en adjacences «géométriques».

Trois phases:


Transcrire la fonction dans un tableau codé, recherche des adjacents pour simplification équations des groupements effectués

Description: **Table de vérité** vs **Tableau de Karnaugh**

1 ligne	1 case
n variables	2^n cases


Diagrammes de Karnaugh

 - Avec $n = 2$:
 - Entrées A et B
 - 4 cases



Diagrammes de Karnaugh

 
- Avec $n = 3$:
 - Entrées C, B et A
 - 8 cases



Remarque: Une seule variable change d'état entre 2 cases adjacentes

Diagrammes de Karnaugh

 - Avec $n = 4$:
 - Entrées D, C, B et A
 - 16 cases



Diagrammes de Karnaugh

- **Avec $n = 5$:**

- Entrées x, y, z, t et u
- 32 cases

tu	xyz	000	001	011	010	110	111	101	100
00									
01									
11									
10									

Simplification graphique

Exemple: Depuis une table de vérité

a b c	f
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	1
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	0
1 1 0	0
1 1 1	0

a	bc	00	01	11	10
0		0	1	1	1
1		0	0	0	0

Exemple (Karnaugh)


Entrées			Sortie
C	B	A	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

TABLE DE VÉRITÉ

DIAGRAMME DE KARNAUGH


Simplification graphique

 Exemple 2: Par une première forme canonique (Par les 1)



Simplification graphique

 Exemple 2: Par une deuxième forme canonique (Par les 0)




Simplification graphique

Règles de simplification

- 1 : Les groupements comportent une puissance de deux cases,
- 2 : Les 2^k cases forment un rectangle,
- 3 : On élimine variable(s) qui change(nt) d'état
Groupement de 2^k cases \rightarrow On élimine k variables
2 cases \rightarrow on élimine 1 variable;
4 cases \rightarrow on élimine 2 variables;
8 cases \rightarrow on élimine 3 variables;
- 4 : Il faut utiliser au moins une fois chaque 1, le résultat est donné par la réunion logique de chaque groupement,
- 5 : Expression minimale si :
 - les groupements les plus grands possibles
 - utiliser les 1 un minimum de fois

Exemple 1

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

 


$$S = AB + \overline{AB}, \text{ simplification algébrique} \rightarrow S = A(B + \overline{B}) = A$$

Karnaught:

Groupement de 2 cases: on élimine variable qui change d'état
(B) $\rightarrow S=A$

Exemple 2

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 


Premier groupement: On élimine B

Deuxième groupement: On élimine A

$$\rightarrow S = A + B$$

Exemple 3

Tous les 1 sont groupés !

 


Equation :

$$F(a, b, c) = a \cdot \bar{b} + c$$

Exemple 4




Par les 0

 

Equation :

$$F(a, b, c) = (a + c) \cdot (\bar{b} + c)$$



Exemple 5

   

$$S = x + z$$

Exemple 6

x	y	z	t	s
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

  

Exercice 1

CD	BA	00	01	11	10
00	1	1			
01	1	1			1
11	1	1			1
10	1	1			

CD	BA	00	01	11	10
00	1	1			1
01	1	1			
11	1	1			
10	1	1			1

Exercice 2

CD	BA	00	01	11	10
00				1	
01	1	1	1	1	
11		1	1	1	1
10					


CD	BA	00	01	11	10
00				1	
01	1	1	1		
11		1	1	1	1
10		1			

Circuits logiques

Circuit logique = Ensemble de portes logiques reliées entre elles correspondant à une expression algébrique.


Porte logique (correspond à un opérateur logique)

Porte Or

 


$$Y = A + B$$

Porte And

 

$$Y = A \cdot B$$


Porte Not

 

$$Y = \overline{A}$$


Portes dérivées

Porte Nor

 


$$Y = \overline{A + B}$$

Porte Nand

 

$$Y = \overline{A \cdot B}$$

Porte Xor

 

$$Y = A \oplus B$$

Conception d'un circuit logique


1. Identifier les entrées et les sorties de la fonction.
2. Construire la table de vérité.
3. Identifier la fonction à partir de la table de vérité.
4. Simplifier la fonction.
5. Dessiner le schéma du circuit.

Réalisation de circuits logiques

Exemple:

Circuit logique correspondant à l'expression algébrique:


$$(A+B) \cdot (A+\bar{C})$$

 

Exercice 1

Donner le circuit (Exercice 3, simplification algébrique).

Exercice 2

 

Lorsque le niveau d'eau est inférieure au niveau 1 (Capteur C1), on déclenche la pompe pour remplir le réservoir.

Lorsque Niveau d'eau > Niveau 2, on commande l'électrovanne pour vider le réservoir.

1. Donner le circuit équivalent (sans simplification)
2. Donner le circuit simplifié.

Université Mohammed V
Faculté des Sciences
Département de Mathématiques et Informatique
SMI-4

Circuits combinatoires et Séquentiels


Prof. Abdelhakim El Imrani

Types de circuits logiques

- **Circuits combinatoire**
- **Circuits séquentielles**

Circuits combinatoires

 Les fonctions de sortie s'expriment selon des expressions logiques des seules variables d'entrée.




Multiplexeur - Demultiplexeur

Multiplexeur

- 2^n entrées, 1 sortie
- Selon une adresse (n bits), la sortie prend la valeur de l'une des entrées


Démultiplexeur

 - 1 entrée, X sorties
- Selon une adresse (n bits), une des X sorties prend la valeur de l'entrée




Application: Conversion Série/Parallèle; Parallèle/Série

Multiplexeur 4 à 1

 


S1	S0	Out
0	0	I0
0	1	I1
1	0	I2
1	1	I3

Multiplexeur 8 à 1

 


I_2	I_1	I_0	S
0	0	0	e_0
0	0	1	e_1
0	1	0	e_2
0	1	1	e_3
1	0	0	e_4
1	0	1	e_5
1	1	0	e_6
1	1	1	e_7

Exemple: Multiplexeur 8-1

 


Demultiplexeur 1-4

 


s_1	s_0	o_0	o_1	o_2	o_3
0	0	In	-	-	-
0	1	-	In	-	-
1	0	-	-	In	-
1	1	-	-	-	In

- : non utilisé

Exemple: Démultiplexeur 1-4

 


Démultiplexeur 1-8

 


Décodeur

- Active une des X sorties selon un code
- Entrée sur n bits
- Nombre de sorties : 2^n
- Une seule sortie est mise à 1 selon la configuration des entrées
- **Application:** Sélection des circuits mémoire

Exemple: Décodeur 2 à 4

 


Exemple: Décodeur 3-8

 

Encodeur

 - Active un code selon l'une des X entrées actives
- 2^n entrées, 1 entrée active (valeur 1), les autres sont toutes désactivées (valeur 0)
- Sortie : sur n bits




I0	I1	I2	I3	O1	O0
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

 Exemple: Encodeur 4-2

Circuit de décalage

Décalage de position d'un bit (à droite ou à gauche) sur les n bits



Exemple

Les lignes de sorties (S0 à S7) reflètent les 8 bits d'entrée (D0 à D7) après décalage d'un bit à droite pour C=1 ou à gauche pour C=0.

Additionneur

Un additionneur est un circuit capable de faire l'addition de deux nombres de n bits. Une addition génère deux résultats.

- La somme
- La retenue


Exemple: addition de 2 bits

$$\text{Somme (S)} = A \oplus B$$



$$\text{Retenue (R)} = AB$$

Entrée		Sortie	
A	B	R	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Demi-additionneur

 


Additionneur complet

  

 Exemple: Additionneur 4 bits

$$\begin{array}{r}
 A \quad \quad \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \\
 + \\
 B \quad \quad \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$



Additionneur complet

r_i	a_i	b_i	s_i	r_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0


		$a_i b_i$			
		00	01	11	10
		0	1	0	1
r_i	0	0	1	0	1
	1	1	1	1	0

$$\begin{aligned}
 s_i &= r_i \overline{a_i b_i} + \overline{r_i} \overline{a_i} b_i + r_i a_i b_i + \overline{r_i} a_i \overline{b_i} \\
 &= r_i (\overline{a_i} \overline{b_i} + a_i b_i) + \overline{r_i} (\overline{a_i} b_i + a_i \overline{b_i}) \\
 &= r_i (\overline{(a_i \oplus b_i)}) + \overline{r_i} (a_i \oplus b_i) = r_i \oplus (a_i \oplus b_i)
 \end{aligned}$$


		$a_i b_i$			
		00	01	11	10
		0	1	1	0
r_i	0	0	1	1	0
	1	0	1	1	1

$$\begin{aligned}
 r_{i+1} &= r_i a_i + r_i b_i + a_i b_i \quad \text{ou} \quad r_i \overline{a_i} \overline{b_i} + r_i \overline{a_i} b_i + a_i \overline{b_i} \\
 &= r_i (\overline{a_i} \overline{b_i} + a_i b_i) + a_i \overline{b_i} \\
 &= r_i (a_i \oplus b_i) + a_i b_i
 \end{aligned}$$

Additionneur complet

 


Comparateur

 


$$s_E s_G s_P = \begin{cases} 100 & \text{si } [a_{n-1} a_{n-2} \dots a_2 a_1 a_0] = [b_{n-1} b_{n-2} \dots b_2 b_1 b_0] \\ 010 & \text{si } [a_{n-1} a_{n-2} \dots a_2 a_1 a_0] > [b_{n-1} b_{n-2} \dots b_2 b_1 b_0] \\ 001 & \text{si } [a_{n-1} a_{n-2} \dots a_2 a_1 a_0] < [b_{n-1} b_{n-2} \dots b_2 b_1 b_0] \end{cases}$$

Réalisation avec des comparateurs 1 bit

 

a	b	E	G	P
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0

Comparateur n bits

 


Note : $E_0 = 1$ et $G_0 = P_0 = 0$

Unité arithmétique et logique (UAL)

Effectue les opérations de base (arithmétiques et logiques). Un code opération détermine la partie du circuit qui va effectuer les opérations.

Exemple: UAL (1 bit)

 


Selon code (r0,r1), le circuit calcule AB, A + B, B ou l'addition de A et B.

Circuits séquentiels


Les fonctions de sortie dépendent non seulement de l'état des variables d'entrée mais également de l'état antérieur de certaines variables de sortie (propriétés de mémorisation)

Table de vérité : on trouve en plus des entrées, la valeur de sortie à l'état précédent

 

Horloge (Clock)

 - Les bascules sont généralement commandées par horloge
- Horloge : composant passant indéfiniment et régulièrement d'un niveau haut à un niveau bas (succession de 1 et de 0), chaque transition s'appelle un *top*.



Fréquence = nombre de changement par seconde en hertz (Hz)

Fréquence = 1/période

Une horloge de 1 hertz a une période de 1 seconde

..... 1 megahertz 1 millisec

..... 1 gigahz 1 nanoSec

Circuits synchrone et asynchrone

- **Circuit synchrone**

- Tous les éléments/composants du circuit devant être synchronisés le sont avec le même signal d'horloge


- **Circuit asynchrone**

- Tous les éléments/composants du circuit devant être synchronisés ne le sont pas avec le même signal d'horloge

Les bascules

- Les circuits séquentiels de base sont les bascules
- Particularité : deux états stables = conservation de l'état de leur sortie même si la combinaison des signaux d'entrée l'ayant provoquée disparaît.
- Une bascule (flip-flop) a pour rôle de mémoriser une information élémentaire (mémoire à 1 bit).
- Une bascule possède deux sorties complémentaires Q et \bar{Q} .
- La mémorisation fait appel à un système de blocage (latch), dont le principe est représenté de la façon suivante.
- **Application:** Registres, Compteurs, etc.

Les bascules

 

$$\begin{cases} (Q = 1) \Rightarrow (B = 1) \Rightarrow (\bar{Q} = 0) \Rightarrow (A = 0) \Rightarrow (Q = 1) \\ (Q = 0) \Rightarrow (B = 0) \Rightarrow (\bar{Q} = 1) \Rightarrow (A = 1) \Rightarrow (Q = 0) \end{cases}$$

Une bascule ne peut donc être que dans deux états:

"1" : $(Q = 1, \bar{Q} = 0)$ "0" : $(Q = 0, \bar{Q} = 1)$

Les interconnexions interdisent les deux autres combinaisons :

$Q = \bar{Q} = 0$ ou $Q = \bar{Q} = 1$.

Les bascules RS

- Les bascules les plus fréquemment utilisées sont réalisées avec deux portes NOR ou NAND.

 
 


Schéma simplifié

(R) Set: Mise à 1

(S) Reset: Mise à Zéro

Les bascules RS

S	R	Q	\bar{Q}
0	0	Q	\bar{Q}
1	0	1	0
0	1	0	1
1	1	0	0

Sortie inchangée

Set: Mise à 1

Reset: remise à zéro


État interdit

$$Q = \overline{R + \bar{Q}}$$

$$\bar{Q} = \overline{S + Q}$$

Bascule RS synchrone ou RST

Commandé par un signal horloge

 


$H = 1 \rightarrow$ lecture

$H = 0 \rightarrow$ mémorisation


Bascule D

 Pour éliminer l'état interdit $S=R=1 \rightarrow Q=\overline{Q}$



Bascule sur front d'horloge


 
Principe: saisir l'information lors du changement d'état de l'horloge



Bascule D

Front montant

Front descendant

  

Bascule D

D	H	Q _n	Q _{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$Q_{n+1} = DH + Q_n \bar{H}$$

Versions condensées

(H=1)		D	Q _{n+1}	H		Q _{n+1}
		0	0		0	Q _n
		1	1		1	D

Bascule JK asynchrone

- JK = variante de RS
- Semblable à RS mais ajoute le cas R=S=1
- Si J = K = 1 alors Q_{n+1} = $\overline{Q_n}$

J	K	Q _n	Q _{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Q _n	JK			
	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	0	1

J	K	Q _{n+1}
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	Q

$$Q_{n+1} = J\bar{Q}_n + \bar{K}Q_n$$

Utilisation des bascules

Les bascules sont utilisées pour créer des circuits:

- **Compteurs**
- **Registres**
 - Mémorisation d'un mot mémoire, décalage vers la droite/gauche du mot ...
- **Mémoires (SRAM)**

Exemple: compteur cyclique sur 3 bits

- Valeur en décimal sur 3 bits
- Incrémentation de +1 à chaque période d'horloge
- Repasse à 0 après 7


Les compteurs

Ensemble de n bascules interconnectées:

- Peuvent mémoriser des mots de n bits.
- Au rythme d'une horloge ils peuvent décrire une séquence déterminée c'est-à-dire une suite d'états binaires.
- De nombreuses applications industrielles:
 - Comptage du nombre de révolutions d'un moteur,
 - Division de fréquences,
 - Conversions de code, Conversion A/N et N/A, etc.
- Compteur binaire est dit modulo N lorsqu'il peut compter jusqu'à N-1, la Nième impulsion remet le compteur à zéro. $N=2^n$, où n représente le nombre d'étages.
 - Compteurs asynchrones
 - Compteurs synchrones

 Exemple: Compteur modulo 8


Un compteur modulo 8 démarre à 0 et compte dans l'ordre binaire naturel de 0 à 7.



 Exemple: Compteur modulo 8

Utilisation de 3 bascules D:


- Principe
 - Chaque bascule prend en entrée D un signal d'horloge
 - Fournit en sortie un signal d'horloge de fréquence divisée par 2
- En mettant en série les 3 bascules
 - 3 signaux d'horloge à 3 fréquences différentes
 - Représente les combinaisons de bits pour les valeurs de 0 à 7



Compteur asynchrone

Chronogramme du compteur 3 bits

 - Version idéale, ne prend pas en compte les temps de propagation à travers les bascules



Compteur synchrone


- Les bascules reçoivent en parallèle le même signal d'horloge.

$$D_0 = 1$$

$$D_1 = Q_0$$

$$D_2 = Q_0.Q_1$$

$$D_n = Q_0.Q_1....Q_{n-1}$$

 

Exemple: Compteur modulo 8

Registres

- Registres : Mémoires du microprocesseur de X bits (8, 16, 32, etc.)
- Composant localisé dans un processeur pour stocker des informations lors de l'exécution d'un programme par ce processeur (instruction, donnée, état du processeur, etc.)

Exemple: Registre 4 bits


- 4 bascules D stockent les 4 bits
- 4 bits en entrée pour écrire le mot
- 4 bits en sortie pour récupérer la valeur du mot
- Une entrée L (pour « load ») précise si on conserve la valeur du mot stocké (valeur 0) ou écrit le mot avec les 4 bits en entrée (valeur 1).

Exemple: Registre 4 bits

Supposons que l'on ait 4 bits D0, D1, D2, D3 à transférer vers les sorties d'un registre R0, R1, R2, R3.

Le transfert est fait en deux étapes:

 1. Les valeurs de Di , i = 0,, 3 sont transférées vers les sorties Q des 4 bascules D
2. Une impulsion sur la ligne Read permet le transfert vers la sortie des portes ET



Registre Parallèle/Parallèle 4 bits

Registre à décalage

Bascules interconnectées de façon à ce que l'état logique de la bascule de rang i puisse être transmis à la bascule de rang $i+1$.


Exemple:

Les bascules sont commandées par le même signal horloge H . Sachant que dans une bascule D , l'état suivant $n+1$ de la sortie Q est égale à l'état présent D_n de l'entrée D , on a donc:

$$A_{n+1} = D_{An} = \text{information à l'entrée}$$

$$B_{n+1} = D_{Bn} = A_n$$

$$C_{n+1} = D_{Cn} = B_n$$

 

Chargement de la valeur 1010 dans un registre 4 bits